

Řešení praktické úlohy
celostátního kola 55. ročníku FO

a) Připojíme-li k můstku vrcholy C, D bude vzhledem k souměrnosti obvodu na vrcholech A, B stejný potenciál a rezistor mezi nimi můžeme vypustit. Dostáváme náhradní síť podle obr. 3 a vzorec

$$R_{CD} = \frac{R}{2} \quad (= R_2 \text{ nebo } R_3). \quad (1)$$

Podobně tomu bude, připojíme-li k můstku vrcholy A, B . Tentokrát bude stejný potenciál na vrcholech C, D , příslušný rezistor můžeme vypustit a dostáváme náhradní síť podle obr. 4 a vzorec

$$R_{AB} = \frac{rR}{r+R} \quad (= R_3 \text{ nebo } R_2). \quad (2)$$

Úpravou vzorců (1) a (2) dostaneme


$$R = 2R_{CD}, \quad r = \frac{2R_{CD}R_{AB}}{2R_{CD} - R_{AB}}. \quad (3, 4)$$

Zbývající čtyři odpory jsou stejné:


$$R_1 = R_{AC} = R_{AD} = R_{BC} = R_{BD}. \quad (5)$$

1. část diskuze


Situace je jednoznačná, jen když $2R_2 - R_3 > 0$ a současně $2R_3 - R_2 < 0$. Pak zřejmě $R_2 = R_{CD}$, $R_3 = R_{AB}$, neboť jmenovatel ve zlomku (4) musí být kladný. Jestliže však také $2R_3 - R_2 > 0$, musíme přihlédnout i k hodnotě odporu R_1 . Vzorec, který vyjadřuje odpor R_1 pomocí odporů r a R odvodíme takto: Trojúhelník BCD nahradíme hvězdou ze tří stejných rezistorů o odporu R' a dostaneme náhradní síť podle obr. 5.

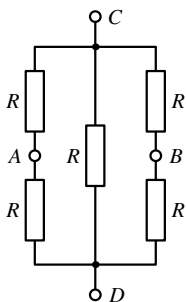

Obr. 3

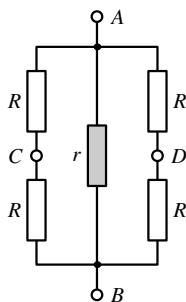

Obr. 4

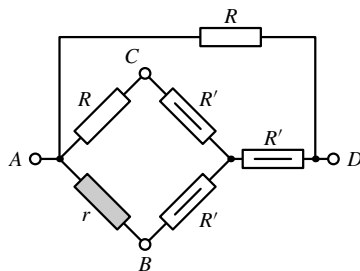

Obr. 5

Ze vzorců pro transfiguraci odvodíme

$$R' = \frac{R \cdot R}{R + R + R} = \frac{R}{3}.$$

Platí

$$\begin{aligned} R_1 = R_{AD} &= \frac{R \left[\frac{(R' + R)(R' + r)}{2R' + R + r} + R' \right]}{R + \frac{(R' + R)(R' + r)}{2R' + R + r} + R'} = \frac{R \left[\frac{\frac{4}{3}R \left(\frac{R}{3} + r \right)}{\frac{5}{3}R + r} + \frac{R}{3} \right]}{\frac{4}{3}R + \frac{\frac{4}{3}R \left(\frac{R}{3} + r \right)}{\frac{5}{3}R + r}} = \\ &= \frac{\frac{4}{9}R^2 + \frac{4}{3}Rr + \frac{5}{9}R^2 + \frac{1}{3}Rr}{\frac{20}{9}R + \frac{4}{3}r + \frac{4}{9}R + \frac{4}{3}r} = \frac{3R^2 + 5Rr}{8(R + r)}. \end{aligned}$$

Dosazením z (3) a (4) dostaneme

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{3 \cdot 4R_{CD}^2 + \frac{5 \cdot 4R_{CD}^2 R_{AB}}{2R_{CD} - R_{AB}}}{8 \left(2R_{CD} + \frac{2R_{CD} R_{AB}}{2R_{CD} - R_{AB}} \right)} = \frac{3R_{CD} + \frac{5R_{CD} R_{AB}}{2R_{CD} - R_{AB}}}{4 \left(1 + \frac{R_{AB}}{2R_{CD} - R_{AB}} \right)}, \\ R_1 &= \frac{3R_{CD} + R_{AB}}{4}. \end{aligned} \quad (6)$$

2. část diskuze

V mezích přesnosti měření může nastat pouze jedna ze dvou možností:

- a) Platí $R_1 = \frac{3R_2 + R_3}{4}$. Pak $R_{CD} = R_2$, $R_{AB} = R_3$, hledaný rezistor je mezi vrcholy, kde jsme naměřili odpor R_3 a má odpor $r = \frac{2R_3 R_2}{2R_3 - R_2}$.
- b) Platí $R_1 = \frac{3R_3 + R_2}{4}$. Pak $R_{CD} = R_3$, $R_{AB} = R_2$, hledaný rezistor je mezi vrcholy, kde jsme naměřili odpor R_2 a má odpor $r = \frac{2R_3 R_2}{2R_2 - R_3}$.

Naše kritérium můžeme ještě vylepšit:

Vztah (6) upravíme na tvar

$$R_1 = \frac{R_{CD} + R_{AB}}{2} + \frac{R_{CD} - R_{AB}}{4}. \quad (7)$$

Dále platí

$$\frac{R_{CD} + R_{AB}}{2} = \frac{R_2 + R_3}{2}, \quad (8)$$

$$R_{CD} - R_{AB} = \frac{R}{2} - \frac{Rr}{R+r} = \frac{R^2 + Rr - 2Rr}{2(R+r)} = \frac{R(R-r)}{2(R+r)}. \quad (9)$$

Protože $r \neq R$, jsou dvě možnosti:

α) $R > r$. V tomto případě z (9) plyne $R_{CD} > R_{AB}$, tedy

$$R_{CD} = R_2, \quad R_{AB} = R_3.$$

Vzhledem k (7) a (8)

$$R_1 > \frac{R_{CD} + R_{AB}}{2} = \frac{R_2 + R_3}{2}. \quad (10)$$

β) $R < r$. V tomto případě z (9) plyne $R_{CD} < R_{AB}$, tedy

$$R_{CD} = R_3, \quad R_{AB} = R_2.$$

Vzhledem k (7) a (8)

$$R_1 < \frac{R_{CD} + R_{AB}}{2} = \frac{R_2 + R_3}{2}. \quad (11)$$

Je-li splněna podmínka (10), nachází se hledaný rezistor mezi vrcholy, kde naměříme odpor R_3 a odpor hledaného rezistoru je menší než odpor ostatních. Je-li splněna podmínka (11), nachází se hledaný rezistor mezi vrcholy, kde naměříme odpor R_2 a odpor hledaného rezistoru je větší než odpory ostatních.

b) Nastavíme-li pohyblivý kontakt můstku tak, aby galvanometrem neprocházel proud je v bodech, mezi které je galvanometr připojen, stejný potenciál a napětí ve větvi tvořené rezistory R_x a R_n se rozdělí ve stejném poměru jako ve větvi tvořené odporovou páskou. Při sériovém spojení je poměr napětí roven poměru odporů:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_x}{R_n} = \frac{\frac{\rho a}{S}}{\frac{\rho b}{S}} = \frac{a}{b},$$

kde S je obsah příčného průřezu odporové pásky, ρ měrný elektrický odpor materiálu, ze kterého je vyrobena, a , b délky úseků, na které je páska rozdělena pohyblivým kontaktem. Z toho

$$R_x = R_n \frac{a}{b}.$$

Výledky měření na zkušebním vzorku: $R_n = 555 \Omega$

Tabulka 1

Barevná kombinace	a/mm	b/mm	R_x/Ω
modrá – červená	140	116	669,8
modrá – zelená	140	116	669,8
modrá – žlutá	78	178	243,2
žlutá – zelená	140	116	669,8
žlutá – červená	140	116	669,8
zelená – červená	152	104	811,2

Tabulka 2

	a/mm	b/mm	R_i/Ω
R_1	140	116	669,8
R_2	152	104	811,2
R_3	78	178	243,2

c) Poloha hledaného rezistoru a nejpravděpodobnější hodnoty odporů r a R :

U zkušebního vzorku platí $2R_3 - R_2 < 0$. Proto $R_2 = R_{CD}$, $R_3 = R_{AB}$.

Odpor R_3 jsme naměřili mezi vrcholy s barevnou kombinací *modrá – žlutá*.

Hodnoty odporů r a R vypočítáme dosazením do vzorců (3,4):

Tabulka 3

Rezistor o odporu r je mezi vrcholy s barvami	modrá – žlutá
Nejpravděpodobnější hodnota odporu r je	286,1 Ω
Nejpravděpodobnější hodnota odporu R je	1 622,4 Ω

d) Určení absolutních a relativních chyb vypočtených hodnot odporů r a R :

Tabulka 4

	a/mm		b/mm		R_i/Ω	
	horní mez	dolní mez	horní mez	dolní mez	horní mez	dolní mez
R_1	142	138	118	114	691,3	649,1
R_3	154	150	106	102	837,9	785,4
R_2	80	76	180	176	252,3	234,3

Horní a dolní mez odporu R určíme podle vzorce (3) jako dvojnásobky horní a dolní meze odporu $R_{CD} = R_2$. Pro stanovení horní a dolní meze odporu r je vhodné vzorec (4) upravit na tvar

$$r = \frac{1}{\frac{1}{R_{AB}} - \frac{1}{2R_{CD}}}.$$

Horní mez odporu r dostaneme dosazením horní meze odporu R_{AB} a dolní meze odporu R_{CD} . U dolní meze odporu r je to naopak.

Tabulka 5

R/Ω		r/Ω	
horní mez	dolní mez	horní mez	dolní mez
1 675,6	1 570,8	300,5	272,4

Konečný výsledek:

$$R = (1\,620 \pm 50) \, \Omega, \quad \delta R = 3,1 \, \%, \quad r = (286 \pm 14) \, \Omega \quad \delta r = 4,9 \, \%.$$